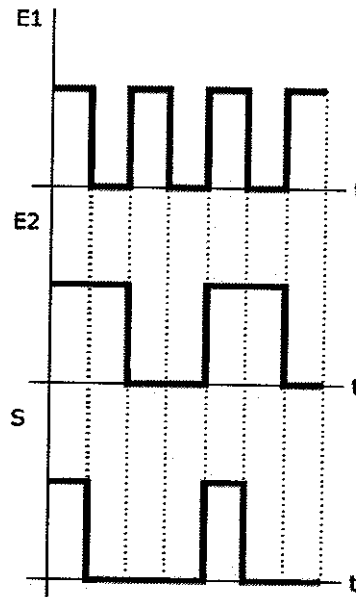


A partir del cronograma adjunto, escribe su tabla de verdad e implementa el circuito lógico resultante con cualquier tipo de puertas.



Solución.

La tabla de verdad sería:

Entradas		Salida
E_1	E_2	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La función canónica sería:

$$S = E_1 E_2$$

Que al implementarse quedaría:

